




Hva må sendes inn i en OR-port for å få 0 ut?




Hva er dette?





X	
0	AV
1	PÅ




Morgenbladet: I henhold til Moores lov skal ytelsen i databrikker doubles annethvert år, kappløp mot raskere og kraftigere brikker. Korrekt?




Hva blir det logiske uttrykket for denne kretsen?



Hva kan uttrykket $AB + A$ forenkles til?



Hva kan uttrykket $\overline{A}B + A\overline{B}$ forenkles til med Boolsk algebra?



Hva kan uttrykket $AB + AB$ forenkles til med Boolsk algebra?

